
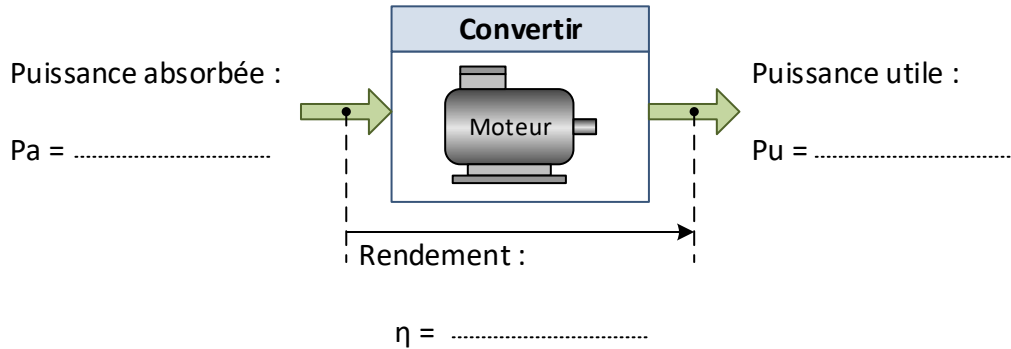


MACHINE A COURANT CONTINU

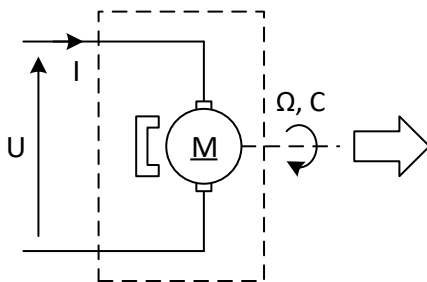

Modèle électrique équivalent du Moteur à Courant Continu



Equation électrique du modèle

Relation entre E (fem) et Ω (vitesse angulaire)

Relation entre C (couple) et I (courant)

