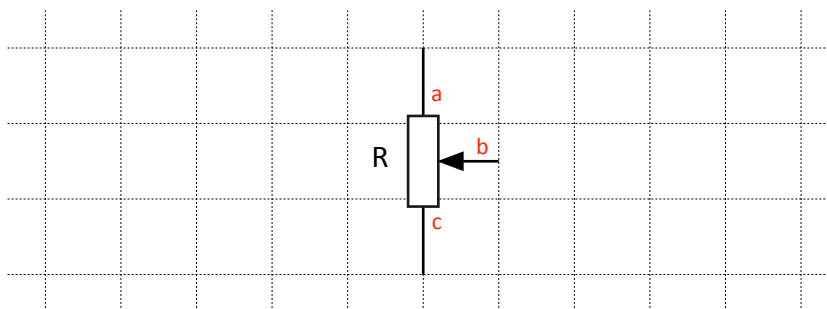


ACQUISITION GRANDEUR ANALOGIQUE – DOCUMENT RÉPONSE

Question n°1 :


Résistance totale du potentiomètre



R totale =

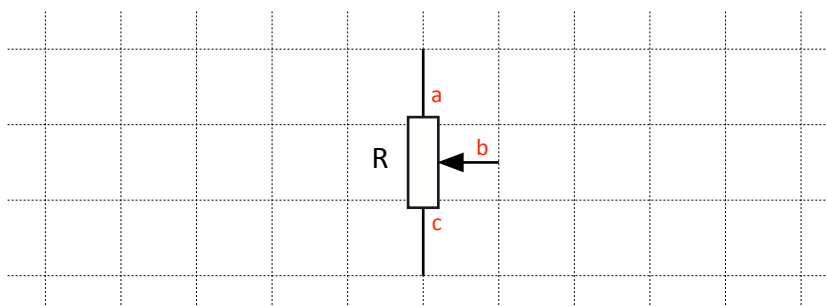Question n°4 :

Résistance entre le curseur et l'extrémité c




Question n°6 :

Tableau de mesure

Position	0	1	2	3	4	5
α en °	...					
R en Ω	...					

Question n°8 :

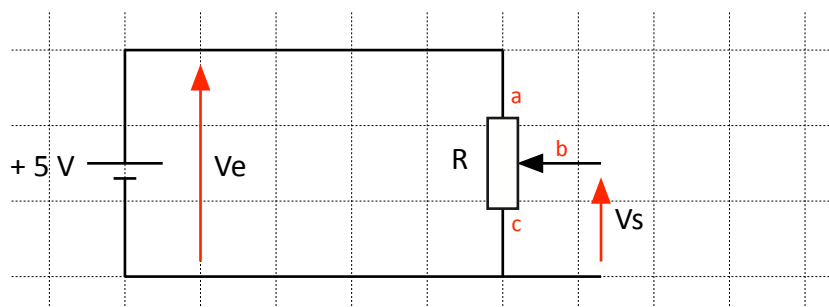Tensions V_e et V_s  $V_e = \dots\dots\dots$


Question n°10 :

Tableau de mesure

Position	0	1	2	3	4	5
α en °	...					
V_s en V	...					

Question n°13 :

Tensions Vcc et Vin

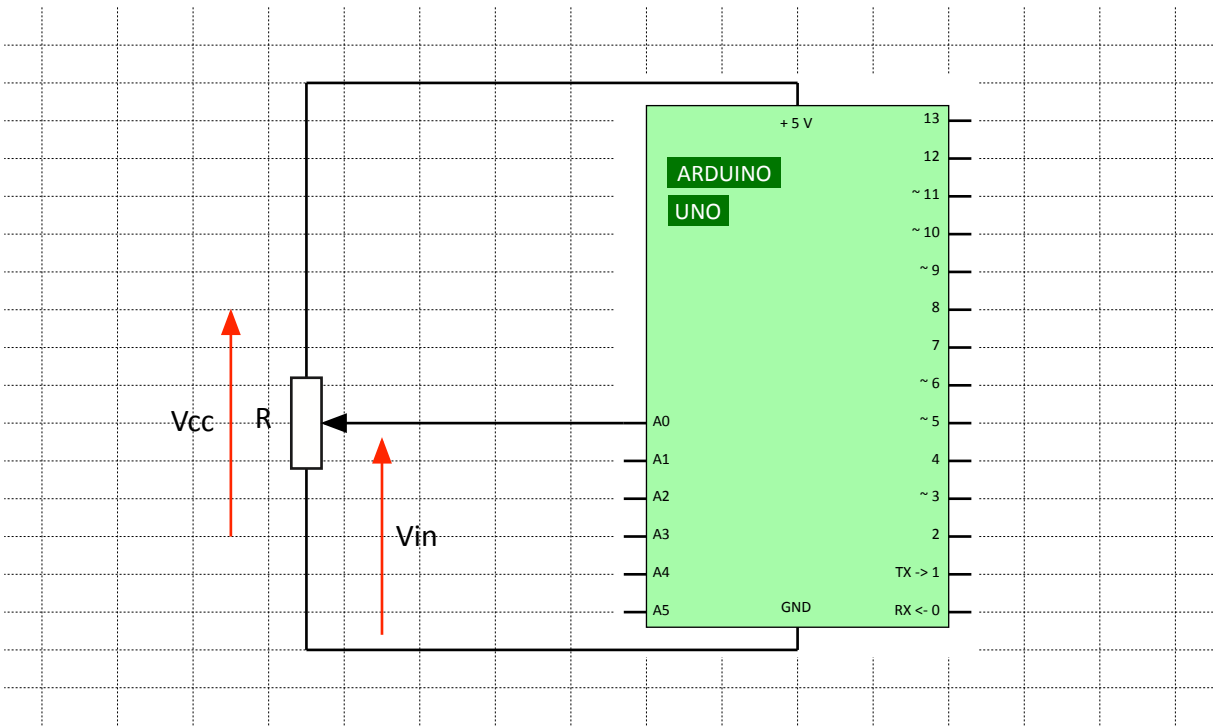



Vcc =

Question n°16 :

Tableau de mesure

Position	0	1	2	3	4	5
α en °	...					
Vin en V	...					
Code N	...					

Question n°21 :

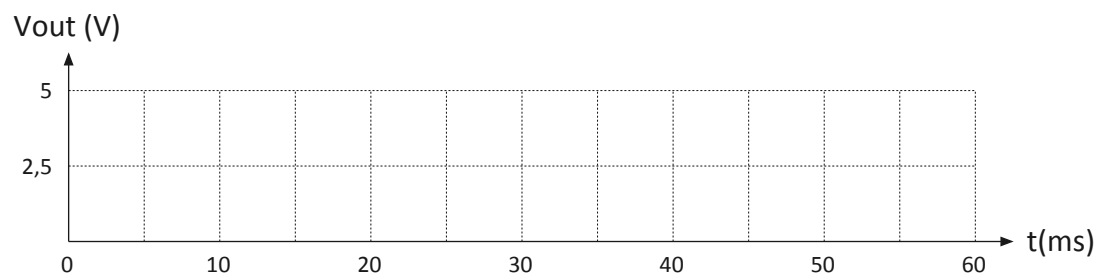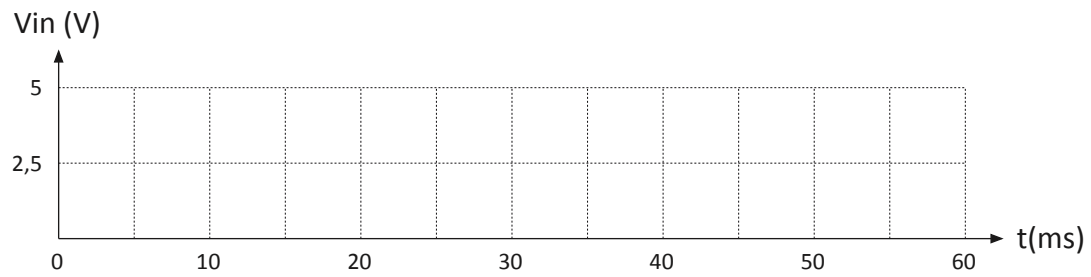Led éteinte*Led allumée*