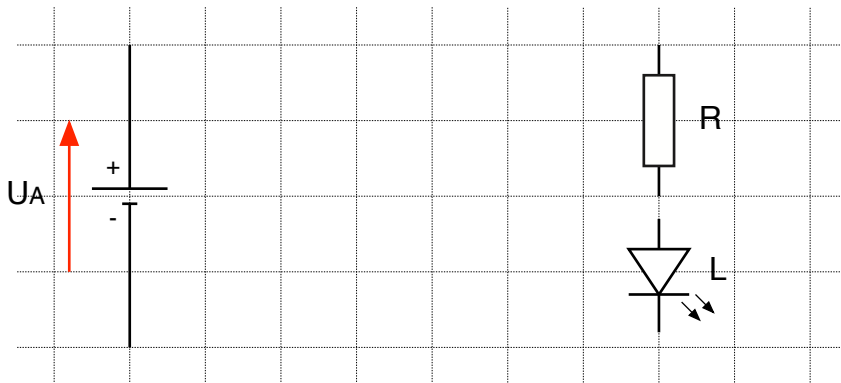



ALIMENTATION D'UNE LED – DOCUMENT RÉPONSE

Question n°3 : Mesure de la résistance R




R =

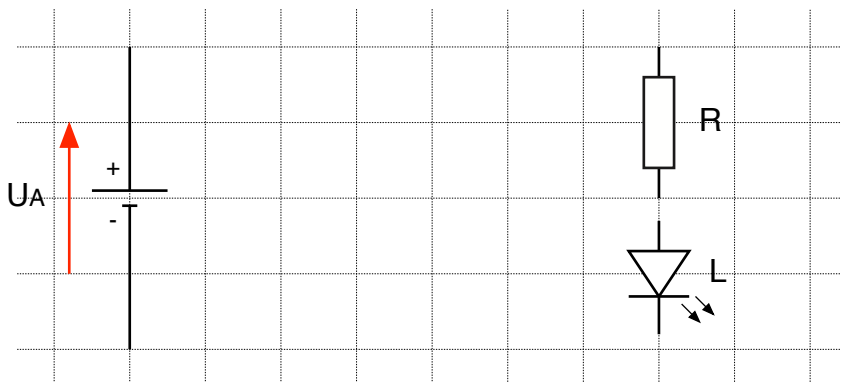Question n°6 : Mesure de la tension U_R .



U_R =

Question n°8 : Mesure du courant I_F .

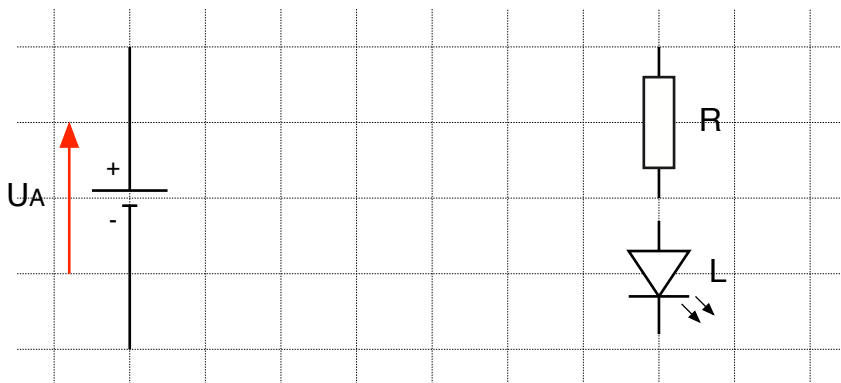

I_F =