

ARDUINO – COMMANDE D'UN RELAIS – DOCUMENT RÉPONSE

Question n°2 : Brochage

Brochage (vue de dessous)



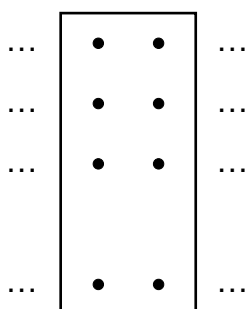


Schéma de principe

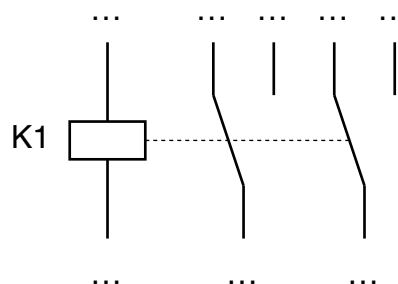


Question n°3 : Test de continuité

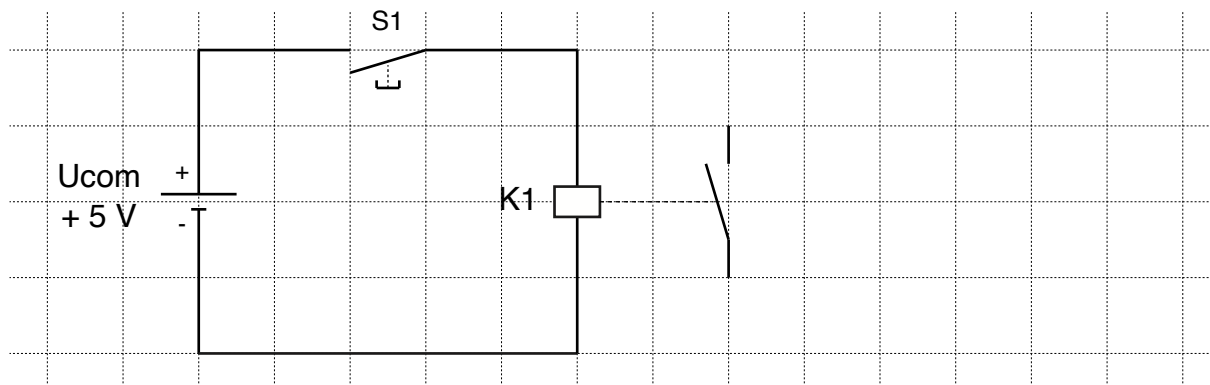

Question n°4 : Fonctionnement du relais

Bobine (alimentée ou non alimentée)	Contact relais (au repos ou au travail)	Contact relais (ouvert ou fermé)
Alimentée		
Non alimentée		

Question n°5 : Montage initial

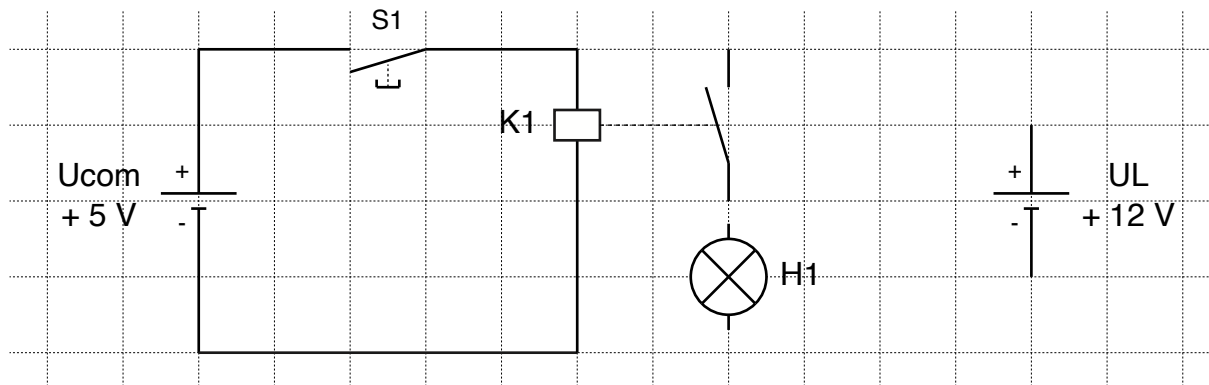

Question n°6 : Fonctionnement du montage initial

Bouton poussoir (actionné ou non actionné)	Contact relais (ouvert ou fermé)	Ampoule (allumée ou éteinte)
Actionné		
Non actionné		

Question n°7 : Commande par Arduino

